Started on	Wednesday, 10 April 2024, 1:46 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 April 2024, 2:02 PM
Time taken	16 mins 4 secs
Marks	22.00/22.00
Grade	50.00 out of 50.00 (100 %)

INFORMATION

EJERCICIO 1

Para este ejercicio, sobre los contenidos de la sección 5.1, puede usar su calculadora de vectores.

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Si $|0\rangle = [1,0]^T$ y $|1\rangle = [0,1]^T$, seleccione todas aquellas expresiones que representen un **qubit**:

Select one or more:

- \square a. $\frac{2-i}{5}|0\rangle + \frac{3}{5}|1\rangle$
- ✓ b. |0⟩ ✓
- lacksquare c. $rac{\sqrt{10}}{3-4i}|0
 angle+\sqrt{rac{3}{5}}|1
 angle$ 🗸
- lacksquare d. $rac{\sqrt{2}i}{\sqrt{3}}|0
 angle rac{1+i}{\sqrt{6}}|1
 angle$ 🗸
- \blacksquare e. $|0\rangle |1\rangle$
- ✓ f. |1⟩ ✓

Your answer is correct.

Correct

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

$$rac{1}{\sqrt{2}}igg[egin{array}{c}1\\-1igg]=rac{|1
angle-|0
angle}{\sqrt{2}}$$

Select one:

- True
- False

Correct

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el vector:

 $|0011010001\rangle$

El número de componentes de este vector es igual a:

Select one:

- a. 1024

 ✓
- O b. 20
- O c. 10
- Od. 4
- e. 512

Your answer is correct.



Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el vector:

$$\ket{\psi} = \left[egin{array}{c} 0 \ 0 \ 5 \ 0 \ 0 \ i \ 0 \ -2 \end{array}
ight]$$

Seleccione la opción que represente un vector equivalente al vector $|\psi\rangle$.

Select one:

$$\bigcirc$$
 a. $5|010\rangle+i|101\rangle-2|111\rangle$

$$\bigcirc$$
 b. $5|010
angle+i|100
angle-2|111
angle$

$$\bigcirc$$
 c. $5|100
angle+i|101
angle-2|111
angle$

$$\bigcirc$$
 d. $5|011\rangle + i|110\rangle - 2|111\rangle$

$$\bigcirc$$
 e. $5|001
angle+i|100
angle-2|110
angle$

Your answer is correct.

Correct

INFORMATION

EJERCICIO 2

Este ejercicio contiene preguntas sobre la sección 5.2 sobre Compuertas clásicas. Para las definiciones, por favor remítase a sus apuntes de clase o al texto guía. Puede encontrar útil hacer uso de su calculadora de vectores y matrices.

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La compuerta lógica XOR, satisface las siguientes condiciones:

$$XOR|00\rangle = |0\rangle$$

$$XOR|01\rangle = |1\rangle$$

$$XOR|10\rangle = |1\rangle$$

$$XOR|11\rangle = |0\rangle$$

La matriz que representa esta compuerta lógica es:

Select one:

- O d. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.



Marks for this submission: 1.00/1.00.

QUESTION **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere la matriz:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Seleccione la compuerta lógica a la que corresponde esta matriz:

Select one:

- a. OR
- b. NOR

 ✓
- oc. NAND
- Od. AND
- e. XOR
- of. XNOR


Your answer is correct.



Correct

Mark 16.00 out of 16.00

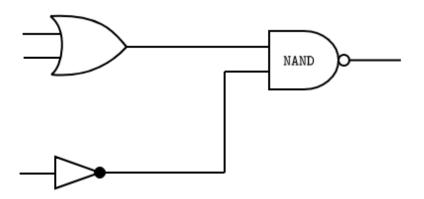Considere el siguiente circuito, construido con compuertas clásicas:



Complete los campos de la siguiente matriz, de modo que represente el circuito dado arriba:



